

* Uściślamy konstrukcję sformułowania treści zadania 26.

Uczniowie otrzymali zestaw składający się z zasilacza 12 V, żaróweczki, woltomierza i amperomierza. Zbudowali obwód elektryczny według schematu przedstawionego na rysunku. W obwodzie tym żaróweczka pobiera moc 1,2 W. Jakie były wskazania mierników?

Kryteria punktowania zadania pozostają bez zmian.